# ${\bf Anfängerpraktikum~V301}$

# Leerlaufspannung und Innenwiderstand von Spannungsquellen

Helena Nawrath helena.nawrath@tu-dortmund.de

Carl Arne Thomann arnethomann@me.com

Durchführung: 25. November 2014 Abg

Abgabe: 02. Dezember 2014

TU Dortmund – Fakultät Physik


## 1 Zielsetzung

In diesem Versuch wird die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand von realen Spannungsquellen bestimmt.

#### 2 Theorie

Anders als bei idealen Spannungsquellen, die sich dadurch auszeichnen, ihre eingestellte Spannung  $U_{\rm Soll}$  an den Klemmen trotz Belastung ohne Verluste aufrecht erhalten zu können, sinkt bei realen Spannungsquellen die Klemmspannung  $U_{\rm K}$ , sobald Verbraucher elektrische Leistung beziehen. Die Spannung, die an den Klemmen anliegt, ohne dass Verbraucher angeschlossen sind, wird als Leerlaufspannung  $U_0$  bezeichnet und fällt mit  $U_{\rm Soll}$  einer idealen Spannungsquelle zusammen.

Zur Beschreibung des Spannungsverlustes wird ein Innenwiderstand  $R_{\rm I}$  innerhalb der Spannungsquelle eingeführt, der fester Bestandteil einer realen Spannungsquelle ist. Die

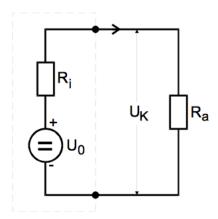

**Abbildung 1:** Skizze eines einfachen Schaltkreises mit Ersatzschaltbild der Spannungsquelle.

reale Spannungsquelle wird der Abbildung 1 gemäß als ideale Spannungsquelle mit  $U_{\rm Soll}$  und dem Innenwiderstand  $R_{\rm I}$  aufgefasst. Die Klemmspannung ist in Reihe nach Spannungsquelle und Innenwiderstand abgreifbar. Mit der zweiten Kirchhoffschen Regel gilt für die Klemmspannung

$$U_{\rm K} = U_0 - R_{\rm I} \cdot I \tag{1}$$

Die Annahme des Innenwiderstandes hat zur Folge, dass nicht beliebige Leistungen von dem Verbraucher  $R_{\rm a}$  aufgenommen werden kann. Die an den Verbraucher  $R_{\rm a}$  abgegebene Leistung  $N(R_{\rm a})=I^2\cdot R_{\rm a}$  lässt eine Leistungsoptimierung in  $R_{\rm a}$  zu. Damit existiert für eine gegebene Spannungsquelle mit bekanntem Innenwiderstand  $R_{\rm I}$  ein optimaler Gesamtwiderstand  $R_{\rm a, optimal}$  des Verbrauchers, bei welchem die Leistung maximal wird.

# 3 Durchführung

Für die Bestimmung der Leerlaufspannung und die Innenwiderstände wird ein hochohmiges Spannungsmessgerät benutzt, sodass der Spannungsverlust und damit Messunsicherheiten durch das Messgerät vernachlässigbar ist. Der Innenwiderstand des Messgerätes beträgt  $10\,\mathrm{M}\Omega$ . Zur Bestimmung der Leerlaufspannung und des Innenwiderstandes werden zwei verschiedene Spannungsquellen benutzt

#### 3.1 Messung an einer Monozelle

Ja, total Mono, ey!

#### 3.2 Messung an einem Funktionsgenerator

Hier voll Funky-Funktio, yo!

### 4 Auswertung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

#### 5 Diskussion

"Wir sind toll."

Lars Hoffmann, 2014



#### Literatur

- [1] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". In: Computing in Science and Engineering 9.3 (2007), S. 90-95. URL: http://link.aip.org/link/?CSX/9/90/1. Version 1.3.1.
- [2] Eric Jones, Travis Oliphant, Pearu Peterson u. a. SciPy: Open source scientific tools for Python. 2001. URL: http://www.scipy.org/. Version 0.14.0.
- [3] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.*URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/. Version 2.4.5.
- [4] Travis E. Oliphant. "Python for Scientific Computing". In: Computing in Science and Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://link.aip.org/link/?CSX/9/10/1. Version 1.8.1.
- [5] The GIMP Team. GIMP: GNU Image Manipulation Program. URL: http://www.gimp.org/. Version 2.8.10.

Die verwendeten Plots wurden mit mat-plotlib[1] und die Grafiken mit GIMP[5] erstellt sowie die Berechnungen mit Python-Python-Numpy, [4], Python-Scipy[2] und Python-uncertainties[3] durchgeführt.